

الطريقة البيانية

$$F(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}d + ab\bar{c}d + abcd + abcd$$

نشاط 2 : اعط المعادلة المنطقية المختزلة لكل جدول من جداول كارنو التالية :

F_1 a

b

	00	01	11	10
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1

$F_1 = \dots\dots\dots$

F_2 ba

c

	00	01
0	1	1
0	0	1

$F_2 = \dots\dots\dots$

F_3 cd

ab

	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

$F_3 = \dots\dots\dots$

F_4 cd

ab

	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

$F_4 = \dots\dots\dots$

F_5 cd

ab

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	0	1
10	1	1	0	1

$F_5 = \dots\dots\dots$

F_6 cd

ab

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$F_6 = \dots\dots\dots$

الدالة غير المعرفة :

هي الدالة التي لا تأخذ قيمة معينة في حالة منطقية ما ، يرمز لها بـ " x " و يمكن تجميعها حسب الحاجة
مثال :

F	CD	AB			
		00	01	11	10
00	1	X	0	1	
01	0	1	1	X	
11	0	1	X	0	
10	1	1	0	1	

.....

نشاط 3 : ثلاث مكبرات للصوت لقاعة محاضرات مربوطة الى

مضخم ذو مخرجين :

❖ تشغيل المكبرات الثلاث معا غير ممكن .

❖ اذا استعملنا مكبرين معا يجب ربطهما الى المخرج الأول فقط .

❖ اذا استعملنا مكبرا واحدا فقط يجب ربطه الى المخرج الثاني

فقط .

1 / اعط جدول التحليلي الوظيفي .

2 / اكتب معادلات المخارج .

3 / بسط العبارات المنطقية السابقة بيانيا .

4 / مثل التصميم المنطقي للدوال المختزلة .

نشاط 4 : في مصنع للآجر ، نقوم بمراقبة النوعية حسب أربعة

مقاييس و هي :

الوزن (P) ، الطول (z) ، العرض (

x) و الإرتفاع (y) .

هذا العمل يسمح بترتيب الآجر في ثلاثة أصناف وهي :

❖ الصنف الأول (A) : الوزن صحيح و على الأقل مقياسين

صحيحين .

❖ الصنف الثاني (B) : الوزن غير صحيح و على الأقل مقياسين

صحيحين أو الوزن صحيح ومقياسين على الأقل غير صحيحين .

❖ الصنف الثالث (C) وهو الصنف المرفوض : الوزن غير صحيح

وعلى الأكثر مقياس صحيح

1 / حدد متغيرات الدخول والخروج .

- 2 / اعط جدول التحليلي الوظيفي . و استنتج جداول كارتو الموافقة
- 3 / أوجد المعادلات المختزلة للمخارج الموافقة لهذا التشغيل .
- 4 / أرسم المخطط المنطقي للنظام .